

A megadott kapcsolásban $R_1 = 18\ \Omega$, $R_2 = 7\ \Omega$, $R_3 = 72\ \Omega$, $R_4 = 17\ \Omega$ és az eredő ellenállás értéke $20\ \Omega$. Mekkora az ötödik ellenállás értéke?

