

Az *ábra* szerinti kapcsolásban K zárt állása mellett hosszú ideig U egyenfeszültséget kapcsolunk. A kondenzátorok kapacitása C_1 és C_2 , az egyes izzólámpák ellenállása R_1 , R_2 és R_3 .

a) Mi történik K kinyitása után?

a) Mi történik, ha a K kapcsolót hosszú idő múlva újra zárjuk?

