

Adva van két rezonanciában levő rezgőkör. Bizonyítsuk be, hogy ha a kondenzátorokat és a tekercseket sorosan kötjük, olyan rezgőkört kapunk, melynek saját periódusa megegyezik az eredeti két rezgőkör periódusával.