

Állapítsuk meg az *ábra* szerinti áramkörben az A , B , C és D pontokban a potenciál értékét! Hogyan változnak meg ezek az értékek, ha a telep polaritását megfordítjuk? Mekkora lesz U_B , ha az áramkört B előtt megszakítjuk, és mekkora, ha B után szakítjuk meg?

