

Adott az alábbi áramkör. Mekkora körfrekvencia esetén lesz a főáramkörben keringő áram fázisban a tápláló feszültséggel? Mekkora az eredő impedancia ebben az esetben?

