

Mennyi a kapacitása A és B között a C kapacitású kondenzátorokból álló végtelen hosszú láncnak?

