

Hogyan viselkedik az *ábrán* látható, önindukciós tekercsekkel és kondenzátorokból álló végtelen lánc  $A$  és  $B$  pontok között vizsgálva? (Legyen pl.  $L = 5 \text{ H}$ ,  $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$  és  $\omega = 100 \text{ s}^{-1}$ .)

