

Az ábrán látható végtelen hosszú ellenálláslánc minden egyes ellenállása 1 ohm. Mekkora R_{AB} , R_{BC} és R_{CA} ?

