

Hogyan kell kapcsolni az öt darab, egyenként $1\ \mu\text{F}$ kapacitású kondenzátort, hogy az eredő kapacitás $3/7\ \mu\text{F}$ legyen?