

Mennyi töltés megy át az *ábra* szerinti elrendezésben Y -nál, ha a vezetékét X -nél megszakítjuk?

