

Egy kocka valamennyi éle R ellenállású huzalból készült. Három, egymással nem szomszédos élébe az *ábra* szerinti polaritással U feszültségű, elhanyagolható belső ellenállású telepet kötünk. Mekkora teljesítmény fűti a kockát? (L. az 1364. feladatot.)

