

Milyen frekvenciáknál viselkedik az *ábra* szerinti kapcsolás R ohmos ellenállásként?

