

Az *ábrán* vázolt kondenzátorrendszerben mindegyik kondenzátor kapacitása $1\ \mu\text{F}$. Az A pontra 10^{-6} C töltést viszünk és a B pontot földeljük. Mennyi lesz a kondenzátorrendszer energiája?

