

Mekkora teljesítményt vesz fel a 415. gyakorlatban szereplő izzólámpa a $3\ \Omega$ -os ellenállással kiegészített kapcsolásban (l. az ábrát)? (A telep belső ellenállását elhanyagolhatjuk.)

