

Bizonyos számú 2Ω -os ellenállást összekötünk úgy, hogy minden egyes csomópont minden csomóponttal össze legyen kötve egy-egy ellenállással. Az eredő ellenállás két csomópont között $(2/3)\Omega$. Készítsük el a kapcsolási rajzot!