

Egy transzformátor szekunder tekercsén középkivezetés is van. A szekunder tekercs végeire egy kondenzátort és egy változtatható ellenállást kapcsolunk az *ábrán* látható módon. Hogyan változik az AB pontok közötti feszültség, valamint az AB pontok közötti feszültség fázisszöge a PA pontok közötti feszültséghez képest, ha változtatjuk az R ellenállást?

