

Mekkora legyen L és R értéke az *ábra* szerinti kapcsolásban, hogy az A és B pontok közé kapcsolt műszer nullát jelezzon? *Adatok:* $R_1 = 300\ \Omega$, $R_2 = 60\ \Omega$, $L_3 = 0,2\ \text{H}$, a generátor frekvenciája $f = 500\ \text{Hz}$.

