

Mekkora áram folyik az *a)* ábra szerinti kapcsolásban az izzólámpán? A telep feszültsége $U_t = 20$ V, az ellenállások értéke $r = 50 \Omega$, az izzólámpa áram-feszültség összefüggése pedig a *b)* ábrán látható.

