

Az *ábra* szerinti kapcsolásban $U_T = 6\text{ V}$, $R_E = R_C = 300\ \Omega$, a tranzisztor áramerősítési tényezője $\beta = 200$. Hogyan függ az U_1 és U_2 feszültség, továbbá a bázisáram az U bemenő feszültségtől?

