

Mekkora A erősítés mellett alakul ki az ábrán látható kapcsolás kimenetén állandósult rezgés? Mekkora az oszcillátor frekvenciája?

