

Az *ábrán* látható kapcsolás mindegyik telepének elektromotoros ereje E , belső ellenállása r . A dióda ideális (nyitó irányban az ellenállás nulla, záróirányban viszont végtelen nagy). Adjuk meg az R ellenállás függvényében a rajta eső feszültséget!

