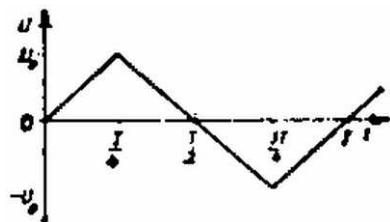


Egy L önindukciójú tekercsre rákapcsoljuk az *ábra* szerinti feszültséget. Adjuk meg és ábrázoljuk az áramerősséget mint az idő függvényét!



1704. feladat