

Az ábrán látható hálózatra az A és B pontok közé 127 V egyenfeszültséget kapcsolunk. Mekkora feszültséget mérhetünk az E és F pontok között?

