

Határozzuk meg az *ábrán* látható áramkörben az árammérő által mutatott áramot az összes lehetséges kapcsolóállás esetén! Mire szolgálhat az ilyen berendezés?

