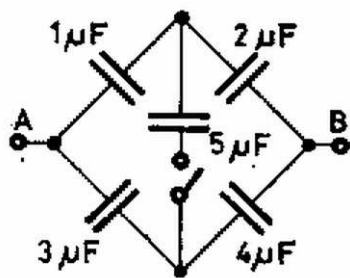


Mekkora az eredő kapacitás és a kondenzátorok töltése a kapcsoló két állásában? $U_{AB} = 24 \text{ V}$ (lásd az *ábrát*).



1802. feladat