

Hogyan lehet kimérni egy szilícium tranzisztor áramerősítési tényezőjét (β -t), egy 4,5 V-os teleppel, egy 10 k Ω -os ellenállással és egy univerzális műszerrel? (Lásd az 1547. feladatot, KML 59 (1978), 240.old.)