

12 V feszültségű, 48 W teljesítményű fogyasztót kell üzemeltetni 2 V feszültségű, $0,05\ \Omega$ belső ellenállású és legfeljebb 1 A-rel terhelhető áramforrásokkal. Az áramforrások milyen vegyes kapcsolásával valósítható ez meg?