

Egy hídkapcsolásban az osztatlan áram $I = 4\text{ A}$; az ellenállások: $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 100\ \Omega$, $R_3 = 60\ \Omega$ és $R_4 = 40\ \Omega$. A változtatható ellenállású hídban mekkora az I_X áramerősség maximuma?

