

Mekkora az AB pontok közti eredő ellenállás, ha a kapcsolásban mindegyik ellenállás értéke R ? (Lásd az *ábrát!*)

