

Mekkora az *ábrán* látható kapcsolásban az izzó és a telep teljesítménye? A telep belső ellenállása elhanyagolható.

