

Ha az *ábra* szerinti elrendezésből kiiktatjuk az $r = 1\ \Omega$ -os ellenállást, akkor az eredetileg $8\ \Omega$ ellenállású változtatható ellenállást $12,1\ \Omega$ -ra kell növelni ahhoz, hogy az $R_A + 0,2\ \Omega$ belső ellenállású ampermérő változatlan áramot mutasson. Mekkora a telep R_b belső ellenállása?

