

Öt egyforma ellenállást az *ábrán* látható módon kapcsolunk össze. Mekkora az eredő ellenállás az A és B pontok között?

