

Hogyan kell kapcsolni n^2 darab azonos R értékű ellenállást, hogy az eredő ellenállás szintén R legyen? Miben különbözik az így kapott ellenálláshálózat 1 darab R értékű ellenállástól? Mikor lehet szükség erre a kapcsolásra?