

Mekkora annak a telepnek a belső ellenállása, amely az R_1 , illetve R_2 ellenállásokon ugyanakkora teljesítményt ad le?