

Ha egy vezető egyik vége pozitív, a másik negatív töltésű, benne kötelezően áram folyik a pozitív végtől a negatív felé. Miért nem világít az izzó az *ábrán* vázolt áramkörben?

