

Az *ábrán* látható áramkörben kezdetben a kondenzátor töltetlen, a kapcsoló nyitott. Adjuk meg az I , I_1 és I_2 áramértékeket

- közvetlenül a kapcsoló bekapcsolása után,
- hosszú idő elteltével,
- közvetlenül a kapcsoló ismételt kikapcsolása után!

