

Egy kocka minden éle r ellenállású. Mekkora az eredő ellenállás két szomszédos csúcs között? Oldjuk meg a feladatot a többi szabályos poliéder alakú ellenállás-hálózatra is!