

Az ábrán látható áramkörben R_1 , R_2 , R_3 , R_4 értékei, valamint az elhanyagolható belső ellenállású telep U_0 elektromotoros ereje ismert.

- a) Mekkora az A és B pontok közti feszültség?
- b) Mekkora áramot mérne egy A és B közé kapcsolt ideális ampermérő?
- c) A most kiszámított feszültség és áram hányadosának mi a szemléletes jelentése?

