

Az *ábrán* látható, mindkét irányban végtelen hosszú láncban minden kondenzátor kapacitása  $C$ . Mennyi az  $A$  és  $B$  pontok közötti eredő kapacitás?

