

Az *ábrán* látható módon összekapcsolunk két különböző telepet.

Mit mutat az  $A$  és  $B$  pontok közé kapcsolt műszer, ha az

a) ideális ampermérő,

b) ideális voltmérő?

