

Mekkora áramot jelez a műszer az *ábrán* látható kapcsolásban? Minden ellenállás értéke $R = 1\text{ k}\Omega$.

