

Az *ábrán* látható mindhárom telep elektromotoros ereje U , belső ellenállása R .
Mekkora feszültséget jelez az ideális voltmérő?

