

Határozzuk meg az *ábra* szerinti kapcsolásban az A és B , az A és C , valamint a B és C pontok közötti feszültséget!
 ($C_1 = 8 \mu\text{F}$, $C_2 = 12 \mu\text{F}$, $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 15 \Omega$, $U_1 = 200 \text{ V}$, $U_2 = 100 \text{ V}$.)

