

$Q$  töltéssel feltöltött  $C$  kapacitású kondenzátorral párhuzamosan kapcsoltunk egy szintén  $C$  kapacitású, de töltetlen kondenzátort. Milyen mértékben csökkent az elektrosztatikus energia? Hová lett az energia hiányzó része?