

Az ábrán vázolt hálózatban a D_1 és D_2 diódák ideálisak, a telepek belső ellenállása elhanyagolhatóan kicsi. Ábrázoljuk grafikusán az U_{CD} feszültséget az A és B pontok közé kapcsolt U feszültség függvényében!

