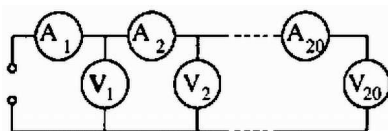


Egy áramforrásra az *ábrán* látható módon 20 db különböző ampermérőt és 20 db azonos voltmérőt kapcsolunk. Az első voltmérő 10 V feszültséget jelez, az első ampermérő 9 mA, a második 8,6 mA erősségű áramot mér.



Határozzuk meg a voltmérők által jelzett feszültségek összegét!