

Két különböző huzalból egy négyzetet alakítottunk ki az *ábrán* látható módon. Az AB és AD oldalak ellenállása $100\text{--}100\ \Omega$, a CD és CB oldalaké $200\text{--}200\ \Omega$. Mekkora áramerősséget mutat az ampermérő, ha a H és F oldalfelező pontokhoz 6 V -os feszültségforrást kapcsolunk? (**A**)

