

Az *ábrán* látható kapcsolás esetén mekkora feszültségre töltődnek fel az egyes kondenzátorok?

