

Hogyan változik meg az *ábrán* látható kapcsolásban a kondenzátorok összenergiája, ha először a K_1 , azután a K_2 kapcsolót is zárjuk?

