

Az *ábrán* látható kapcsolásban  $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 25 \text{ nF}$ ,  $U = 25 \text{ V}$ . Mekkora feszültséget jelez az ideális (sztatikus) voltmérő?